

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称： 数字系统设计实验

---

姓 名： 王英杰

---

学 院： 信息与工程学院

---

系： 信息与电子工程

---

专 业： 信息工程

---

学 号： 3190103370

---

指导教师： 屈民军 唐奕

---

2021 年 6 月 18 日

# 浙江大学实验报告

专业： 信息工程  
姓名： 王英杰  
学号： 3190103370  
日期： 2021/6/18  
地点： 东四 223

课程名称： 数字系统设计实验 指导老师： 屈民军 唐奕 实验名称： Lab19 音乐播放实验

## 一、实验目的

- 1) 掌握音符产生的方法，了解 DDS 技术的应用；
- 2) 了解音频编解码的应用；
- 3) 掌握系统“自顶而下”的数字系统设计方法。

## 二、实验任务与要求

### 1) 任务一

设计并仿真 DDS 正弦信号发生器，要求：

- 1) 采样频率  $f_c = 48kHz$ ；
- 2) 正弦信号频率范围为  $20Hz \sim 20kHz$ ；
- 3) 正弦信号序列宽度为 16 位，包括一位符号。

### 2) 任务二

设计一个音乐播放器，要求满足以下条件：

- 1) 可以播放四首乐曲，设置 play/pause\_button、next\_button、reset 三个按键。

按 play/pause\_button 键，音乐在播放和暂停之间切换；按 next\_button 键播放下一首乐曲。

- 2) LED0 指示播放情况（播放时点亮）、LED2 和 LED3 指示当前乐曲序号。

## 三、实验原理

### 1、DDS 原理

在数字域产生正弦信号，可以用一个存储器（ROM/RAM）存储一张正弦表；然后将存于表中的正弦样品取出，经数模转换器 D/A，形成模拟量波形。DDS 通过改变寻址的步长来改变输出信号的频率，步长为对数字波形查表的相位增量，输出正弦频率与相位增量呈线性关系。

DDS 的基本原理框图如图 1 所示，由相位累加器、正弦查找表（Sine ROM）、D/A 转换器和低通滤波器组成。

 


图 1 DDS 原理框图

Sine ROM 中存放一个完整的正弦信号样品，正弦信号样品根据式（1）的映射关系构成，

$$S(i) = (2^{n-1} - 1) \times \sin\left(\frac{2\pi i}{2^m}\right) \quad (1)$$

式中，m 为 Sine ROM 地址线位数；n 为 ROM 的数据线宽度， $S(i)$  的数据形式为补码。

$f_c$ 为取样时钟 clk 的频率，K 为相位增量，输出正弦信号的频率 $f_o$ 由 $f_c$ 和 K 共同决定，

$$f_o = \frac{K \times f_c}{2^m} \quad (2)$$

## DDS 系统设计原理

根据 DDS 输出信号的最低频率要求，计算出 $m = 12$ ，为了得到。但为了得到更准确的正弦信号频率，相位累加器位数会增加 10 位小数。所以，相位累加器为 22 位累加器，高 12 位为 Sine ROM 的地址。

$$f_o(min) = \frac{f_c}{2^m} \leq 20Hz$$

由于正弦信号的对称性，将正弦波分成 4 个区域，只要在 Sine ROM 中存储 1/4 的正弦信号样品即可。这样，Sine ROM 容量可减少为 $2^{10} \times 16bits$ ，存储 0-1023 共 1024 个 1/4 的正弦信号样品。四分之一周期的正弦信号样品未给出 $90^\circ$  的样品值，在 ROM 地址为 1024 时可取地址为 1023 的值。

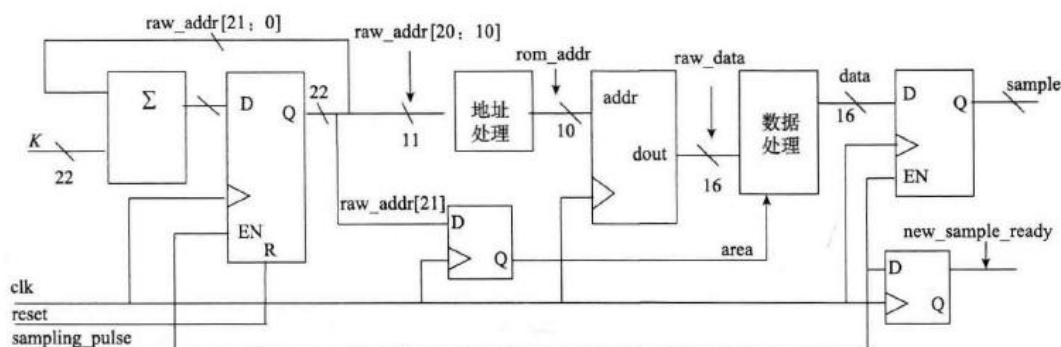


图 2 优化后的 DDS 结构

(1) 很多情况下，时钟信号与采样脉冲不是同一个信号，图 2 中，sampling\_pulse 为采样脉冲，应低于时钟 clk 的频率，且宽度必须为一个时钟 clk 的周期。

(2) 相位累加得到 22 位原始地址 raw\_addr[21:0]，整数部分 raw\_addr[21:10] 为完整周期正弦信号样品的地址，其中高两位地址 raw\_addr[21:20] 用作区分正弦的四个区域。由于 sine\_rom 只保存了 1/4 周期的 1024 个样品值，因此，raw\_addr[21:10] 应进行相应的处理，处理方法如表 1 所示：

表 1 sine\_rom 的地址和数据处理方法

正弦区域	Sine ROM 地址	正弦样品 data	备注
0	raw_addr[19:10]	raw_data[15:0]	
1	当 raw_addr[20:10]=1024 时，rom_addr 取 1023， 其他情况取 ~raw_addr[19:10]+1	raw_data[15:0]	地址镜像翻转
2	raw_addr[19:10]	~raw_data[15:0]+1	数据取反
3	当 raw_addr[20:10]=1024 时，rom_addr 取 1023， 其他情况取 ~raw_addr[19:10]+1	~raw_data[15:0]+1	地址镜像翻转 数据取反

## 2、音乐播放器原理

根据实验任务可将系统划分为时钟管理模块（DCM）、按键处理、主控制器、乐曲读取、音符播放（note\_player）、同步化电路、节拍基准产生器和音频编解码接口电路等子模块。各主要模块的作用如下：

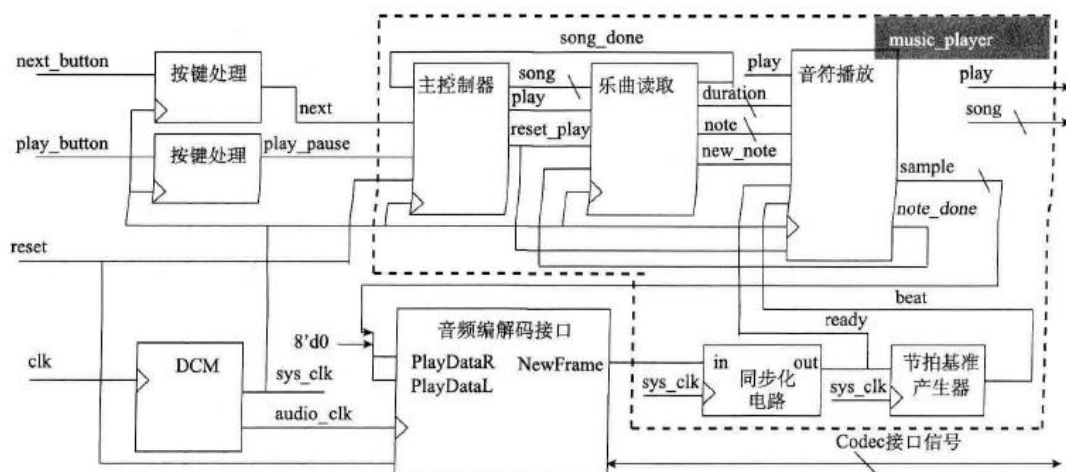


图3 音乐播放器顶层模块

**时钟管理模块（DCM）**产生100MHz的系统时钟sys\_clk和12.5MHz的音频时钟audio\_clk。

**主控制器（mcu）模块**接收按键信息，通知song\_reader模块是否要播放（play）及播放哪首乐曲（song）。

**乐曲读取（song\_reader）模块**根据mcu模块的要求，逐个取出音符信息{note, duration}送给note\_player模块播放，当一首乐曲播放完毕，回复mcu模块乐曲播放结束信号（song\_done）。

**音符播放（note\_player）模块**接收到需播放的音符，在音符的持续时间内，以48kHz速率送出该音符的正弦波样品给音频编解码接口模块。当一个音符播放结束，向song\_reader模块发送一个note\_done脉冲索取新的音符。

**音频编解码接口模块**负责将音符的正弦波样品转换为串行输出并发送给音频编解码芯片ADAU1761。音频编解码芯片ADAU1761接收正弦波样品，再进行AD转换并放大，最后送至扬声器播放。注意，note\_player模块产生的正弦波样品为16位二进制，需在低位加8个0后送入音频编解码接口模块。

**同步化电路模块**由于音频编解码模块与系统使用不同时钟，因此需要同步化电路协调两部分电路。

**节拍基准产生器**产生48Hz的节拍定时基准脉冲信号（beat），而ready信号频率为48kHz，因此，节拍基准产生器即为分频比为1000的分频器。而按键处理模块完成输入同步化、防颤动和脉宽变换等功能。

设计原理：

### 1、主控制模块mcu的设计

主控制模块mcu具有响应按键信息、控制系统播放两大任务，其结构框图如图4所示。

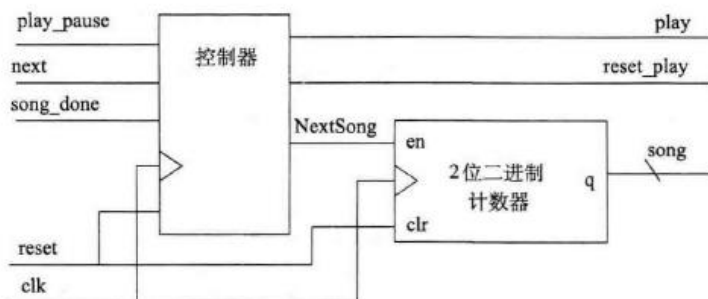


图4 mcu的结构框图

各端口含义如表 2 所示：

表 2 主控制模块 mcu 的端口含义

引脚名称	I/O	引脚说明
clk	Input	100MHz 时钟信号
reset	Input	复位信号，高电平有效
play_pause	Input	来自按键处理模块的“播放/暂停”控制信号，一个时钟周期宽度的脉冲
next	Input	来自按键处理模块的“下一曲”控制信号，一个时钟周期宽度的脉冲
play	Output	输出控制信号，高电平表示播放，控制 song_reader 模块是否要播放
reset_play	Output	时钟周期宽度的高电平复位脉冲 reset_play，用于同时复位模块 song_reader 和 note_player
song_done	Input	song_reader 模块的应答信号，一个时钟周期宽度的高电平脉冲，表示一曲播放结束
song[1:0]	Output	当前播放乐曲的序号

算法流程图如图 5 所示：

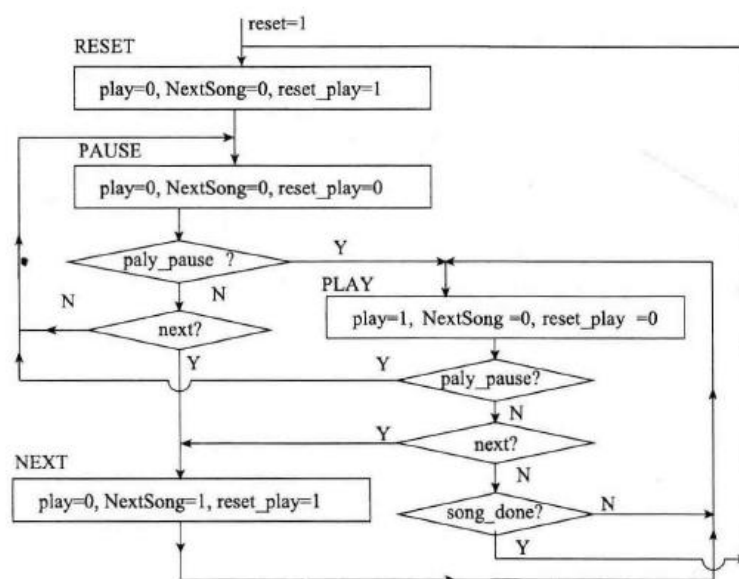


图 5 mcu 控制器的算法流程图

控制器有RESET、PLAY、PAUSE、NEXT四个状态。系统复位后，经RESET状态初始化后进入PAUSE状态，等待控制信号输入；play\_pause信号控制系统在PLAY、PAUSE两个状态间互转；在PLAY、PAUSE状态下，若按下next\_button按钮，则系统在进入NEXT状态且输出reset\_play脉冲复位song\_reader && noter\_player 两个模块的同时输出NextSong信号使乐曲序号计数器加1，从而播放下一曲；在PLAY状态下，若乐曲播放结束即song\_done有效，则结束播放，经RESET状态复位song\_reader和note\_player两个模块，并进入PAUSE状态，再次等待各种命令输入。

## 2、乐曲读取模块 song\_reader 的设计

乐曲读取模块 song\_reader 的任务有：

- (1) 根据 mcu 模块的要求，选择播放乐曲；
- (2) 响应 note\_player 模块请求，从 song\_rom 中逐个取出音符{note,duration}送给 note\_player；
- (3) 判断乐曲是否播放完毕，若播放完毕，则回复 mcu 模块应答信号。

乐曲读取模块 song\_reader 的结构框图如图 6 所示：


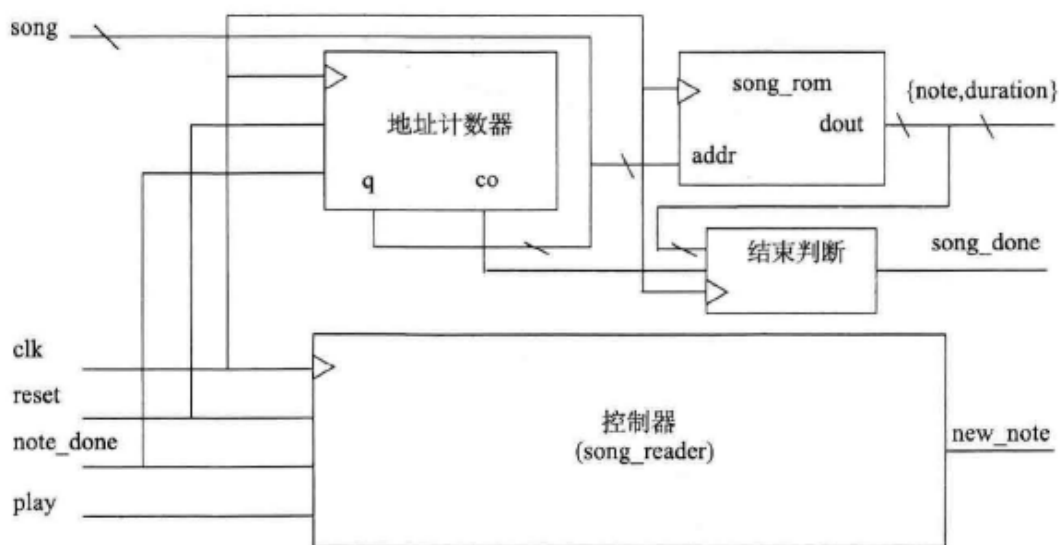


图 6 song\_reader 的结构框图

其控制器的算法流程图如图 7 所示：

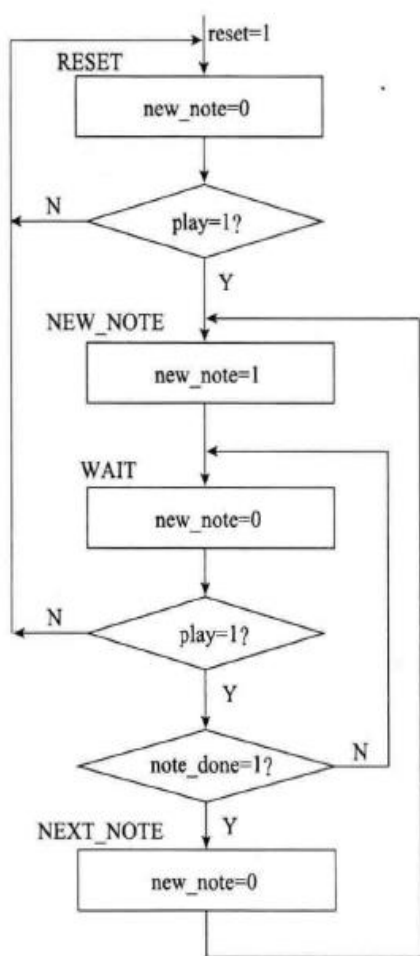

系统复位后一直在 RESET 状态等待 mcu 模块控制信号输入，当 mcu 模块发出播放命令（play 为高电平）时，进入 NEW\_NOTE 状态输出 new\_note 脉冲要求 note\_player 模块播放音符；然后进入 WAIT 状态等待，当 note\_player 模块播放完音符时，发出 note\_done 脉冲信号索取下一音符，该脉冲一方面使得地址计数器递增，并从 song\_rom 取出一个新的音符，另一方面让控制器进入 NEW\_NOTE 状态，输出 new\_note 脉冲通知 note\_player 模块有新的音符需要播放。当 note\_done 有效，需要两个时钟周期才能从 song\_rom 中读取下一个音符信息。因此新音符有效标记信号 new\_note 也应在新音符数据输出后有效，其时序关系如图 8 所示。再流程图中插入 NEXT\_NOTE 状态，目的是延迟一个时钟周期输出信号，以配合 song\_rom 的读取要求。

 


图 7 song\_reader 控制器的算法流程图

图 8 song\_reader 控制器、地址计数器和 ROM 的时序关系

各端口的含义如表 3 所示：

表 3 乐曲读取模块 song\_reader 的端口含义

引脚名称	I/O	引脚说明
clk	Input	100MHz 时钟信号
reset	Input	复位信号，高电平有效
play	Input	来自 mcu 的控制信号，高电平要求播放
song[1:0]	Input	来自 mcu 的控制信号，当前播放乐曲的序号
note_done	Input	即模块 note_player 的应答信号，一个时钟周期宽度的脉冲，表示一个音符播放结束并索取新音符
song_done	Output	给 mcu 的应答信号，当乐曲播放结束，输出一个时钟周期宽度的脉冲，表示乐曲播放结束
note[5:0]	Output	音符标记
duration[5:0]	Output	音符的持续时间
new_note	Output	给模块 note_playe 的控制信号，一个时钟周期宽度的高电平脉冲，表示新的音符需播放

3、音符播放模块 note\_player 的设计

音乐播放模块 note\_player 是本实验的核心模块，它主要的任务包括以下方面：

- (1) 从 song\_reader 模块接收需要播放的音符；
- (2) 根据 note 值找出 DDS 的相位增量 k；
- (3) 以 48kHz 速率从 SineROM 取出正弦样品送给音频编解码器接口模块；
- (4) 当一个音符播放完毕，向 song\_reader 模块索取新的音符。

根据 note\_player 模块的任务，进一步划分功能单元，如图 9 所示：

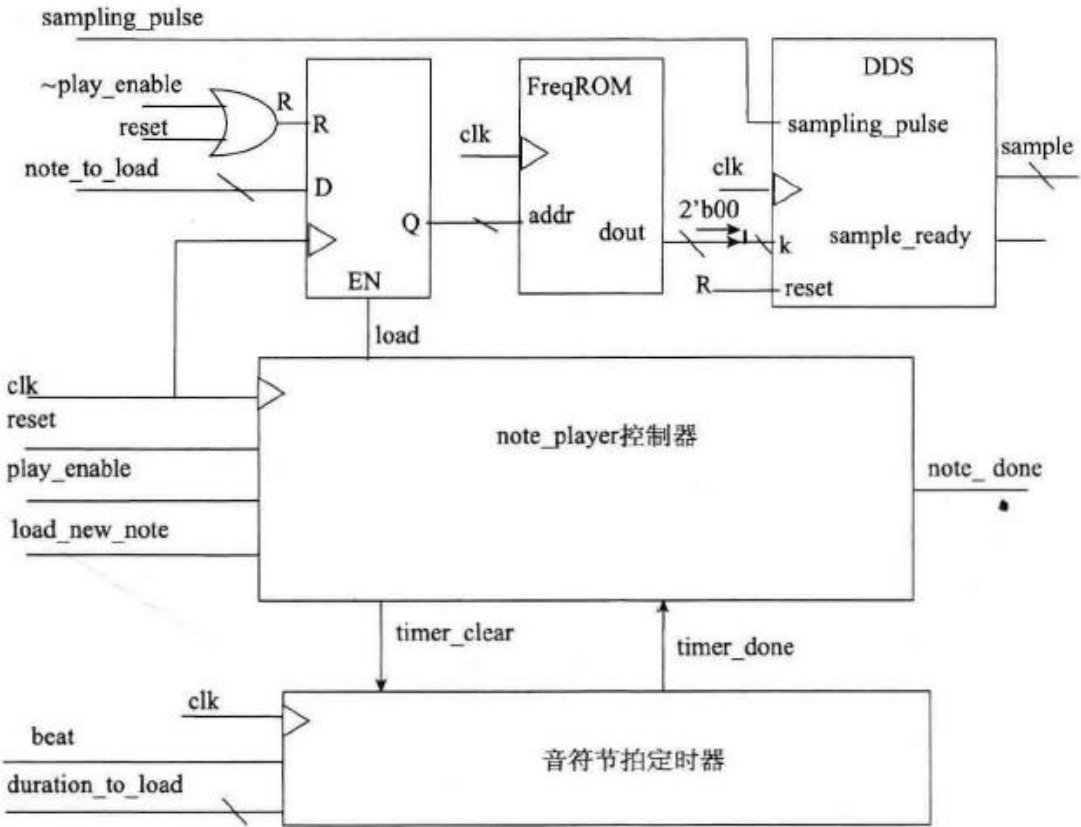


图 9 note\_player 模块的结构框图

图中，FreqROM 为只读存储器，完成音符标记 note 与 DDS 模块的相位增量 k 查找表关系。

各端口的含义如表 4 所示：

表 4 note\_player 模块的端口含义

引脚名称	I/O	引脚说明
clk	Input	系统时钟信号，外接 sys_clk
reset	Input	复位信号，高电平有效，外接 mcu 模块的 reset_play
play_enable	Input	来自 mcu 模块的 play 信号，高电平表示播放
note_to_load[5:0]	Input	来自 song_reader 模块的音符标记 note，表示需播放的音符
duration_to_load[5:0]	Input	来自 song_reader 模块的音符持续时间 duration，表示需播放音符的音长
load_new_note	Input	来自 song_reader 模块的 new_note 信号，一个时钟周期宽度的高电平脉冲，表示新的音符需播放
note_done	Output	给 song_reader 模块的应答信号，一个时钟周期宽度的高电平脉冲，表示音符播放完毕
sampling_pulse	Input	来自同步化电路模块的 ready 信号，频率 48kHz，一个时钟周期宽度的高电平脉冲，表示索取新的正弦样品
beat	Input	定时基准信号，频率为 48Hz 脉冲，一个时钟周期宽度的高电平脉冲
sample [15:0]	Output	正弦样品输出

note\_player 控制器负责与 song\_reader 模块接口，读取音符信息，并根据音符信息从 Frequency ROM 中读取相应相位增量 k 送给 DDS 子模块。另外，note\_player 控制器还需要控制音符播放时间。其控制器的算法流程图如图 10 所示：

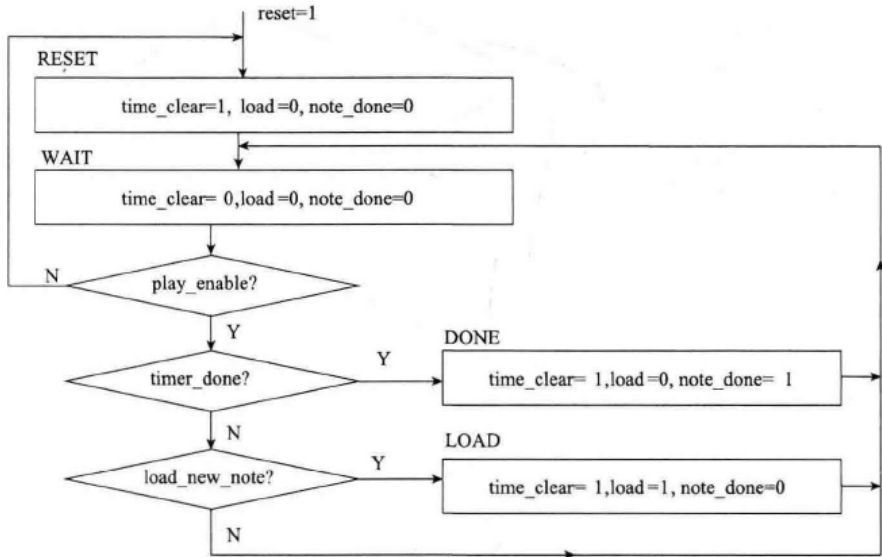


图 10 note\_player 控制器的算法流程图

音符定时器为 6 位二进制计数器，beat、timer\_clear 分别为使能、清零信号，均为高电平有效。定时时间由音长信号 duration\_to\_load 决定，即 duration\_to\_load 个 beat 周期，timer\_done 为定时结束标志。

子模块 DDS 的功能就是利用 DDS 技术产生正弦样品。由于 DDS 模块的输入 k 为 22 位二进制，因此需要 FreqROM 输出的 20 位相位增量高位加 2 个 0 后接入 DDS。

4、同步化电路

由同步器和脉冲宽度变换电路组成，电路如图 11 所示：

 


图 11 同步化电路



#### 四、主要仪器设备

ModelsimSE-64 10.4、Vivado2017.4、Nexys Video 开发板、有源耳机

#### 五、实验过程及仿真结果

##### 1、DDS

##### 1.1 Verilog HDL 代码设计

DDS 模块由顶层模块 dds.v 和子模块加法器 fulladder\_n.v、D 触发器 dffre.v、正弦查找表 sine\_rom.v 组成。

顶层模块 dds 代码如下：

```
module dds (
    clk,
    reset,
    k,                                //相位增量
    sampling_pulse,                  //采样脉冲
    new_sample_ready,
    sample
);
    input clk, reset, sampling_pulse;
    input [21:0] k;
    output [15:0] sample;
    output new_sample_ready;


    wire [21:0] raw_addr;            //地址处理输入
    wire [21:0] fulladder_out;       //加法器输出
    wire [9:0] rom_addr;             //ROM 地址
    wire [15:0] raw_data;            //ROM 数据输出
    wire [15:0] data;                //数据处理输出
    wire area;                       //sine 分区
    //加法器实现相位增量
    fulladder_n #(n(22)) fulladder1(.a(k), .b(raw_addr), .s(fulladder_out), .
ci(0), .co());
    //D 寄存器存储得到的相位
    dffre #(n(22))ff0(.d(fulladder_out), .en(sampling_pulse), .r(reset), .clk
(clk), .q(raw_addr));
    //地址处理
    assign rom_addr[9:0] = raw_addr[20]?(raw_addr[20:10]==1024?1023:(~raw_addr
[19:10]+1)):raw_addr[19:10];
    //ROM 查表
    sine_rom rom1(.clk(clk), .addr(rom_addr), .dout(raw_data));
    //D 寄存器得到 area 分区
    dffre #(n(1))ff1(.clk(clk), .d(raw_addr[21]), .en(1), .r(0), .q(area));
    //数据处理
    assign data = area?(~raw_data[15:0]+1):raw_data[15:0];
    //D 寄存器获得 sample
```

```

    dffre #(.n(16))ff2(.d(data), .en(sampling_pulse), .r(0), .clk(clk), .q(sample));
    //D 寄存器得到 new_sample_ready
    dffre #(.n(1))ff3(.d(sampling_pulse), .en(1), .r(0), .clk(clk), .q(new_sample_ready));
endmodule

```

## 1.2 仿真测试

 

分析：由仿真结果可见，当  $k$  变大时，输出正弦波的频率变大；在  $k$  改变时，输出正弦波频率发生突变，仿真图中结果符合设计要求。

## 2、mcu

### 2.1 Verilog HDL 代码设计

mcu 模块由顶层模块 mcu.v 和子模块控制器 mcu\_ctrl.v、计数器 counter\_n.v 组成。

顶层模块 mcu 代码如下：

```

module mcu (
    clk,           //100MHz 时钟信号
    reset,         //复位信号，高电平有效
    play_pause,    //来自按键处理模块的“播放/暂停”控制信号，一个时钟周期宽度
    next,          //来自按键处理的“下一首”控制信号，一个时钟周期宽度
    song_done,     //song_reader 的应答信号，一个时钟周期宽度的高电平脉冲,表示播放结束
    play,          //输出控制 song_reader 模块是否播放
    reset_play,    //时钟周期宽度的高电平复位脉冲，同时复位 song_reader&note_player
    song           //当前播放的乐曲序号
);
    input  clk, reset, play_pause, next, song_done;
    output play, reset_play;
    output [1:0] song;

    wire NextSong; //2 位二进制计数器使能信号，next 为高电平时改变当前播放乐曲序号
    //mcu 控制器
    mcu_ctrl mcu_ctrl1(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .play_pause(play_pause),
        .next(next),
        .song_done(song_done),
        .play(play),

```

```

        .reset_play(reset_play),
        .NextSong(NextSong)
    );
    //歌曲计数器
    counter_n #(.n(4), .counter_bits(2)) song_counter(
        .clk(clk),
        .en(NextSong),
        .r(reset),
        .q(song),
        .co()
    );
endmodule

```

控制器模块 mcu\_ctrl 代码如下:

```

module mcu_ctrl (
    clk,
    reset,
    play_pause,
    next,
    song_done,
    play,
    reset_play,
    NextSong
);
    parameter RESET = 0, PLAY = 1, PAUSE = 2, NEXT = 3;
    input clk, reset, play_pause, next, song_done;
    output reg play, reset_play, NextSong;
    reg[1:0] state, nextstate;
    //第一段-时序电路: D 寄存器
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) state = RESET;
        else state = nextstate;
    end
    //第二段-组合电路: 下一状态和输出电路
    always @(*) begin
        play = 0; reset_play = 0; NextSong = 0; //默认为0
        case(state)
            RESET: begin
                reset_play = 1;
                nextstate = PAUSE;
            end
            PAUSE: begin
                if(play_pause) nextstate = PLAY;
                else if(next) nextstate = NEXT;
            end
        endcase
    end
endmodule

```


```

        else nextstate = PAUSE;
    end
    PLAY: begin
        play = 1;
        if(play_pause) nextstate = PAUSE;
        else begin
            if(next) nextstate = NEXT;
            else begin
                if(song_done) nextstate = RESET;
                else nextstate = PLAY;
            end
        end
    end
    NEXT: begin
        NextSong = 1; reset_play = 1;
        nextstate = PLAY;
    end
endcase
end
endmodule


```

## 2.2 仿真测试

全局:

 

局部放大:

 

结合 ASM 图分析仿真结果:

直线 1: 在时钟第一个上升沿到来时, reset = 1, 进入 state = RESET 状态, 此时输出 play = 0, NextSong = 0, reset\_play = 1, 符合 ASM 图;

直线 2: 时钟上升沿到来时, reset = 0, state 由 RESET 无条件转入 PAUSE, 此时输出 play = 0, NextSong = 0, reset\_play = 0, 符合 ASM 图;

直线 3: 时钟上升沿到来时, reset = 0, play\_pause = 1, 即 play/pause 按钮按下, state 由 PAUSE 转入 PLAY, 输出 play = 1, NextSong = 0, reset\_play = 0, 符合 ASM 图;

直线 4: 时钟上升沿到来时, reset = 0, play\_pause = 1, 即 play/pause 按钮按下, state 由 PLAY 转入 PAUSE, 输出 play = 0, NextSong = 0, reset\_play = 0, 符合 ASM 图;

直线 5: 时钟上升沿到来时, reset = 0, play\_pause = 0, next = 1, 即 next 按钮按下, state 由 PAUSE 转入 NEXT, 输出 play = 0, NextSong = 1, reset\_play = 1, 符合 ASM 图;

直线 6: 时钟上升沿到来时, reset=0, state 由 NEXT 无条件转入 PLAY, 输出 play=1, NextSong=0, reset\_play=0, 符合 ASM 图;

直线 7: 时钟上升沿到来时, reset=0, play\_pause=0, next=0, song\_done=1, state 由 PLAY 转入 RESET, 输出 play=0, NextSong=0, reset\_play=1, 符合 ASM 图;

综上, 仿真结果符合设计要求。

### 3、song\_reader

#### 3.1 Verilog HDL 代码设计

song\_reader 模块由顶层模块 song\_reader.v 和子模块控制器 song\_reader\_ctrl.v、地址计数器 counter\_n.v、乐曲只读存储器 song\_rom.v、结束判断模块 is\_over.v 组成。

顶层模块 song\_reader 代码如下:

```
module song_reader (
    clk,                //100MHz 时钟信号
    reset,              //复位信号, 高电平有效
    play,               //来自 mcu 的控制信号, 高电平有效
    song,               //来自 mcu 的控制信号, 当前播放歌曲的序号
    note_done,          //note_player 的应答信号, 表示一个音符播放结束并索取新音符
    song_done,          //给 mcu 的应答信号, 当乐曲播放结束, 输出一个时钟周期宽度的
                        //脉冲, 表示乐曲播放结束
    note,               //音符标记
    duration,           //音符的持续时间
    new_note            //给模块 note_player 的控制信号, 表示新的音符需播放
);
    input clk, reset, play, note_done;
    input [1:0] song;
    output song_done, new_note;
    output [5:0] note, duration;

    wire[4:0] q;        //歌曲音符地址 (五位)
    wire co;            //歌曲结束信号
    //控制器
    song_reader_ctrl song_reader1(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .note_done(note_done),
        .play(play),
        .new_note(new_note)
    );
    //地址计数器
    counter_n #(n(32), .counter_bits(5)) song_choose(
        .clk(clk),
        .en(note_done),
        .r(reset),
        .q(q),
```

```

        .co(co)
    );
    //song_rom
    song_rom song1(
        .clk(clk),
        .dout({note[5:0], duration[5:0]}),
        .addr({song[1:0],q[4:0]})
    );
    //结束判断
    is_over is_over1(
        .clk(clk),
        .duration(duration),
        .r(co),
        .out(song_done)
    );
endmodule

```

控制器模块 song\_reader\_ctrl 代码如下:

```

module song_reader_ctrl (
    clk,
    reset,
    note_done,
    play,
    new_note
);
    input clk, reset, note_done, play;
    output reg new_note;
    parameter RESET = 0, NEW_NOTE = 1, WAIT = 2, NEXT_NOTE = 3;
    reg [1:0] state , nextstate;
    //第一段-时序电路: D 寄存器
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) state = RESET;
        else state = nextstate;
    end
    //第二段-组合电路: 下一状态和输出电路
    always @(*) begin
        new_note = 0; //默认为0
        case (state)
            RESET: begin
                if(play) nextstate = NEW_NOTE;
                else nextstate = RESET;
            end
            NEW_NOTE: begin
                new_note = 1;

```

```

        nextstate = WAIT;
    end
    WAIT: begin
        if(!play) nextstate = RESET;
        else if(note_done) nextstate = NEXT_NOTE;
        else nextstate = WAIT;
    end
    NEXT_NOTE: begin
        nextstate = NEW_NOTE;
    end
endcase
end
endmodule

```

结束判断模块 is\_over 代码如下:

```

//判断是否结束模块
module is_over (
    clk,
    duration,    //音符长度
    r,           //co 与此连接, 32 个音符是否播放完
    out          //song_done
);
    parameter OVER = 0, PLAY = 1;
    input clk, r;
    input [5:0] duration;
    output reg out;
    reg state, nextstate;
    //第一段-时序电路: D 寄存器
    always @(posedge clk) begin
        state = nextstate;
    end
    //第二段-组合电路: 下一状态和输出电路
    always @(*) begin
        out = 0;    //默认为 0
        case (state)
            OVER:begin
                out = 1;
                if(duration) nextstate = PLAY;
                else nextstate = OVER;
            end
            PLAY:begin
                if(duration == 0 || r) begin nextstate = OVER; end
                else begin
                    nextstate = PLAY;
                end
            end
        endcase
    end
endmodule

```


```

        end
    end
    default: nextstate = OVER;
endcase
end
endmodule


```

### 3.2 仿真测试

全局:

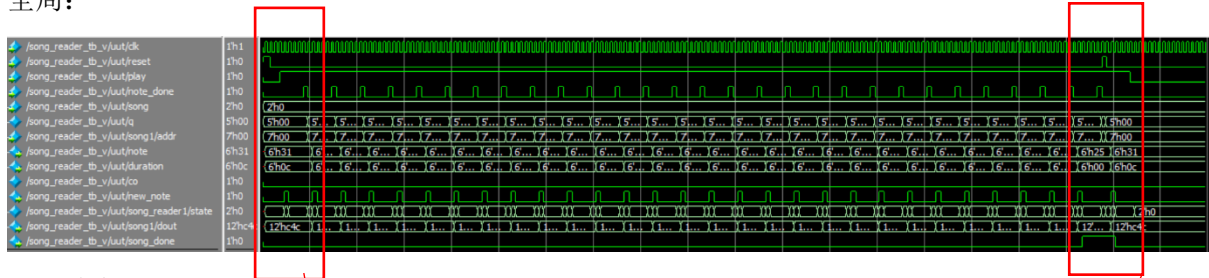

局部放大:

 

结合 ASM 图分析仿真结果:

直线 1: 时钟上升沿到来时, reset = 1, 进入 RESET 状态, 输出 new\_note = 0, 符合 ASM 图;

直线 2: 时钟上升沿到来时, reset = 0, play = 0, state 转回 RESET, 输出 new\_note = 0, 符合 ASM 图;

直线 3: 时钟上升沿到来时, reset = 0, play = 1, state 由 RESET 转入 NEW\_NOTE, 输出 new\_note = 1, 表示新的音符需要播放, 符合 ASM 图;

直线 4: 时钟上升沿到来时, reset = 0, state 由 NEW\_NOTE 无条件转入 WAIT, 输出 new\_note = 0, 符合 ASM 图;

直线 5: 时钟上升沿到来时, reset = 0, play = 1, note\_done = 0, state 由 WAIT 转入 WAIT, 输出 new\_note = 0, 符合 ASM 图;

直线 6: 时钟上升沿到来时, reset = 0, play = 1, note\_done = 1, 表示该音符播放完毕, state 由 WAIT 转入 NEXT\_NOTE, 输出 new\_note = 0, 符合 ASM 图, 地址计数器加 1, 指向下一个音符;

直线 7: 时钟上升沿到来时, reset = 0, state 由 NEXT\_NOTE 无条件转入 NEW\_NOTE, 输出 new\_note = 1, 新音符 {note, duration} 成功读取, 符合 ASM 图;

直线 8: 时钟上升沿到来时, reset = 0, play = 1, duration = 0, 输出 song\_done = 1, 表示歌曲播放结束 (不是一个时钟周期宽度, 应该这是由于状态机设置的不合理, 改进部分已补充在文档末尾);

直线 9: 时钟上升沿到来时, reset = 1, play = 0, state 由 WAIT 转入 RESET, 输出 new\_note = 0, 播放停止, 符合 ASM 图;

## 4、note\_player

### 4.1 Verilog HDL 代码设计

note\_player 模块由顶层模块 note\_player.v 和子模块控制器 note\_player\_ctrl.v、D 触发器 dffre.v、相位增量查找表 frequency\_rom.v、DDS 模块 dds.v、音符节拍定时器 timer.v 组成。

顶层模块 note\_player 代码如下:



```

module note_player(
    clk,                //时钟信号
    reset,              //复位信号,来自 mcu 模块的 reset_play
    play_enable,        //来自 mcu 模块的 play 信号, 高电平表示播放
    note_to_load,       //来自 song_reader 模块的音符标记 note
    duration_to_load,   //来自 song_reader 模块的音符时长 duration
    load_new_note,      //来自 song_raeder 模块的 new_note 信号, 表示音符播放完毕
    note_done,          //给 song_reader 模块的应答信号, 表示音符播放完毕
    sampling_pulse,     //来自同步化电路模块的 ready 信号, 频率 48kHz, 表示索取新的
    样品
    beat,               //定时基准信号, 频率为 48kHz
    sample,             //正弦样品输出
    sample_ready        //下一个正弦信号
);
    input clk, reset, play_enable, load_new_note, sampling_pulse, beat;
    input[5:0] note_to_load, duration_to_load;
    output note_done, sample_ready;
    output[15:0] sample;
    wire load, timer_clr, timer_done;
    wire[5:0] q;
    wire [19:0] dout;
    //控制器
    note_player_ctrl note_player_ctrl1(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .play_enable(play_enable),
        .load_new_note(load_new_note),
        .note_done(note_done),
        .load(load),
        .timer_clr(timer_clr),
        .timer_done(timer_done)
    );
    //D 寄存器
    dffre #(.n(6))ff0(
        .clk(clk),
        .d(note_to_load),
        .en(load),
        .r(~play_enable || reset),
        .q(q)
    );
    //Frequency ROM
    frequency_rom freq1(
        .clk(clk),
        .dout(dout),

```

```

        .addr(q)
    );
    //DDS
    dds dds1(
        .clk(clk),
        .reset(reset || (~play_enable)),
        .k({2'b00, dout}),
        .sampling_pulse(sampling_pulse),
        .new_sample_ready(sample_ready),
        .sample(sample)
    );
    //音符节拍计时器
    timer #(n(64), .counter_bits(6)) timer1(
        .clk(clk),
        .r(timer_clr),
        .en(beat),
        .count_number(duration_to_load),
        .done(timer_done)
    );

endmodule

```

控制器 note\_player\_ctrl 代码如下:

```

module note_player_ctrl (
    clk,
    reset,
    play_enable,
    load_new_note,
    note_done,
    load,
    timer_clr,
    timer_done
);
    input clk, reset, play_enable, load_new_note, timer_done;
    output reg timer_clr, note_done, load;
    parameter RESET = 0, WAIT = 1, DONE = 2, LOAD = 3;
    reg[1:0] state, nextstate;
    //第一段-时序电路: D 寄存器
    always @(posedge clk) begin
        if(reset) state = RESET;
        else state = nextstate;
    end
    //第二段-组合电路: 下一状态和输出电路
    always @(*) begin
        timer_clr = 0; load = 0; note_done = 0; //默认为0
    end
endmodule

```

```

        case (state)
            RESET:begin
                timer_clr = 1;
                nextstate = WAIT;
            end
            WAIT:begin
                if(~play_enable) nextstate = RESET;
                else begin
                    if(timer_done) nextstate = DONE;
                    else begin
                        if(load_new_note) nextstate = LOAD;
                        else nextstate = WAIT;
                    end
                end
            end
            DONE:begin
                timer_clr = 1; note_done = 1;
                nextstate = WAIT;
            end
            LOAD:begin
                timer_clr = 1; load = 1;
                nextstate = WAIT;
            end
        endcase
    end
endmodule

```

音符节拍定时器 timer 代码如下:


```

module timer(clk, r, en, done, count_number);
    parameter n = 2;
    parameter counter_bits=1; //参数 counter_bits 表示计数的位数
    input clk, r, en;
    input[counter_bits-1:0] count_number;
    output done;
    reg [counter_bits-1:0] q;
    assign done = (q == count_number-1);
    always @(posedge clk)
        begin
            if(r) q = 0;
            else if(en) q = q+1;
            else q = q;
        end
endmodule


```

## 4.2 仿真测试

全局：

 

局部放大：

 

整体上看，输出信号 sample 的频率与输入的音符 q 成正比，当 play\_enable = 0 时，sample = 0；结合 ASM 图分析：

直线 1: 时钟上升沿到来时，reset = 1，进入 RESET 状态，输出 timer\_clr = 1，load = 0，note\_done = 0，符合 ASM 图；

直线 2: 时钟上升沿到来时，reset = 0，state 由 RESET 无条件转入 WAIT，输出 time\_clr = 0，load = 0，note\_done = 0，符合 ASM 图；

直线 3: 时钟上升沿到来时，reset = 0，play\_enable = 0，state 由 WAIT 转入 RESET，输出 timer\_clr = 1，load = 0，note\_done = 0，符合 ASM 图；

直线 4: 时钟上升沿到来时，reset = 0，play\_enable = 1，timer\_done = 0，load\_new\_note = 0，state 保持在 WAIT，输出 time\_clr = 0，load = 0，note\_done = 0，符合 ASM 图；

直线 5: 时钟上升沿到来时，reset = 0，play\_enable = 1，timer\_done = 0，load\_new\_note = 1，state 由 WAIT 转入 LOAD，输出 time\_clr = 1，load = 1，note\_done = 0，符合 ASM 图，下一个时钟上升沿寄存器输出 q 转变为新的 note；

直线 6: 时钟上升沿到来时，reset = 0，state 由 LOAD 无条件转入 WAIT，输出 time\_clr = 0，load = 0，note\_done = 0，符合 ASM 图，下一个时钟上升沿从 FreqROM 中读出对应的相位增量 dout；

直线 7: 音符节拍定时器模块 timer 计时结束，发出 timer\_done = 1 至控制器，reset = 0，play\_enable = 0，state 由 WAIT 转入 DONE，输出 timer\_clr = 1 复位音符节拍定时器模块 timer，load = 0，note\_done = 1；

直线 8: 时钟上升沿到来时，reset = 0，state 由 DONE 无条件转入 WAIT，输出 time\_clr = 0，load = 0，note\_done = 0，符合 ASM 图；

直线 9: 时钟上升沿到来时，reset = 0，play\_enable = 1，timer\_done = 0，load\_new\_note = 1，state 由 WAIT 转入 LOAD，输出 time\_clr = 1，load = 1，note\_done = 0，加载新音符符合 ASM 图；

## 5、synch 同步化电路

由于音频编解码接口模块和其他模块采用不同的时钟，因此两者之间的控制及应答信号须进行同步化处理。

本例中音频编解码接口模块的输出信号 NewFrame 的脉冲宽度为一个 audio\_clk 时钟周期，需通过同步化处理，产生与 sys\_clk 同步且脉冲宽度为一个 sys\_clk 时钟周期的信号 ready。

### 5.1 Verilog HDL 代码设计

```
//同步器
module synch(clk, synch_in, synch_out);
    input clk, synch_in;
    output synch_out;

    wire q0, q1;
    dffre ff0(.clk(clk), .en(1), .r(0), .d(synch_in), .q(q0));
    dffre ff1(.clk(clk), .en(1), .r(0), .d(q0), .q(q1));
    assign synch_out = (~q1) && q0;
endmodule
```

### 5.2 仿真测试



输出 synch\_out 与系统时钟 clk 同步，满足设计要求。

## 6、music\_player

### 6.1 Verilog HDL 代码设计

music\_player 模块由子模块主控制器 mcu.v、乐曲读取 song\_reader.v、音符播放 note\_player.v、同步化电路 synch.v 和节拍基准产生器 counter\_n.v 组成。

顶层模块 music\_player 代码如下：

```
module music_player (
    clk,
    reset,
    play_pause,
    next,
    NewFrame,
    sample,
    play,
    song
);
    parameter sim = 0;
    input clk, reset, play_pause, next, NewFrame;
    output[15:0] sample;
    output play;
    output[1:0] song;
```

```

    wire reset_play, song_done, new_note, note_done, ready, beat, sample_ready
;

    wire [5:0] note, duration;
    //主控制器
    mcu mcu1(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .play_pause(play_pause),
        .next(next),
        .play(play),
        .song(song),
        .reset_play(reset_play),
        .song_done(song_done)
    );
    //song_reader
    song_reader song_reader1(
        .clk(clk),
        .reset(reset_play),
        .play(play),
        .song(song),
        .song_done(song_done),
        .note(note),
        .duration(duration),
        .new_note(new_note),
        .note_done(note_done)
    );
    //note_player
    note_player note_player1(
        .clk(clk),
        .reset(reset_play),
        .play_enable(play),
        .note_to_load(note),
        .duration_to_load(duration),
        .note_done(note_done),
        .load_new_note(new_note),
        .beat(beat),
        .sampling_pulse(ready),
        .sample(sample),
        .sample_ready(sample_ready)
    );
    //synchronizer
    synch synch1(
        .clk(clk),
        .synch_in(NewFrame),


```

```

        .synch_out(ready)
    );
    //节拍基准产生器 分频器
    counter_n #(.n(sim?64:1000), .counter_bits(sim?6:10))div1(
        .clk(clk),
        .en(ready),
        .r(0),
        .q(),
        .co(beat)
    );
endmodule

```


## 6.2 仿真测试

 

观察仿真结果可知，波形符合要求。

## 六、Vivado 工程

Vivado 综合出的原理图如下图所示：

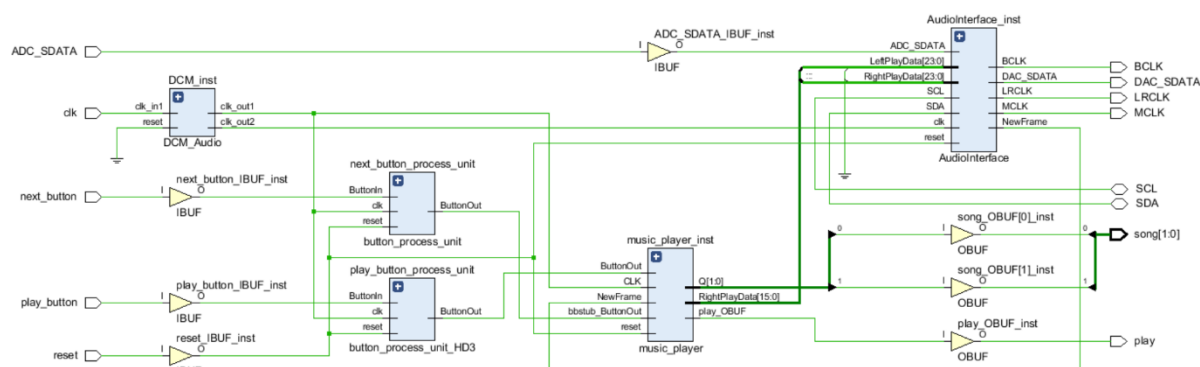

生成比特流下载至开发板，将耳机接入开发板音频输出插座，操作 reset、play/pause、next 三个按键，试听耳机中的乐曲并观察实验板上指示灯变化情况，与预期实验结果较为符合。

## 七、思考题

(1) 在实验中，为什么 next\_button、play\_pause\_button 两个按键需要消颤动及同步化处理，而 reset 按键不需要消颤动及同步化处理？

因为系统中，reset 一旦有效，系统内部会被统一复位，即 reset 的下一个状态的目的有且仅有 RESET 一个，reset 按键的颤动只会引起多次复位，其效果与一次复位效果相同；而 next\_button、play\_pause\_button 两个按键有效时，其次态有多种情况，且会随现态改变，若产生颤动，则效果相当于 next\_button、play\_pause\_button 多次生效，系统会在多个状态切换，例如 play\_pause\_button 按

钮颤动，可能会造成次态应是 PLAY 的而由于颤动多次生效造成次态可能变成 PAUSE。

(2) 在主控制器 (mcu) 设计中，是否存在接收不到按键信息？若存在，概率多大？有没必要修改设计？

存在。存在。在 RESET 到 PAUSE 状态转换过程中和 NEXT 到 PLAY 状态转换过程中没有判断 next 和 play\_pause，这期间按下按钮接收不到按键信息。概率很小，因为只有一个时钟周期，因此没有必要修改设计。

## 八、实验心得


本次实验是一个比较大的项目，一开始感觉无从下手。刚开始做的时候，就一点一点的看实验 15 和 19 的教材内容，直到感觉大概知道整个项目的过程和原理了才着手做，不过由于看实验 15 和 19 花费了较长时间，关于 Verilog HDL 的内容又不怎么熟悉了，就又回去看 Verilog HDL 部分内容。在设计 mcu 控制器的时候，因为之前没有设计过关于状态机的代码，就去翻教材 2.4.2 状态机的 Verilog HDL 描述方法，跟着教材的思路设计了 mcu 控制器，一开始由于没有理解，也不懂什么是 ASM 图，波形不符合要求，具体什么问题记不太清楚了，后来仔细分析 ASM 图和代码结构，搞清楚了后，接下来模块的控制器也就很快解决了。但很多信号应该是什么样的，起到什么作用还是比较模糊，当时跟着书上原理图的连线将端口匹配上就好了，直到写实验报告时更深入的分析每一个信号的高低电平变换，才理解了整个系统的运作。整个实验完成后，还是很有成就感的。也深刻体会到自顶而下、模块化设计对数字电路的设计很有帮助，可以降低不少工作量。

## 九、订正补充：


该部分为写实验报告详细分析时发现的错误之处，由于没有进行修改结果烧入 fpga 验证，不确定正确与否，故添加至此：

(1) 撰写实验报告时发现 song\_reader 模块的 song\_done 信号与预期不符，修改原本的状态机设置，重新仿真，结果如下图所示：

全局：

 


局部放大：

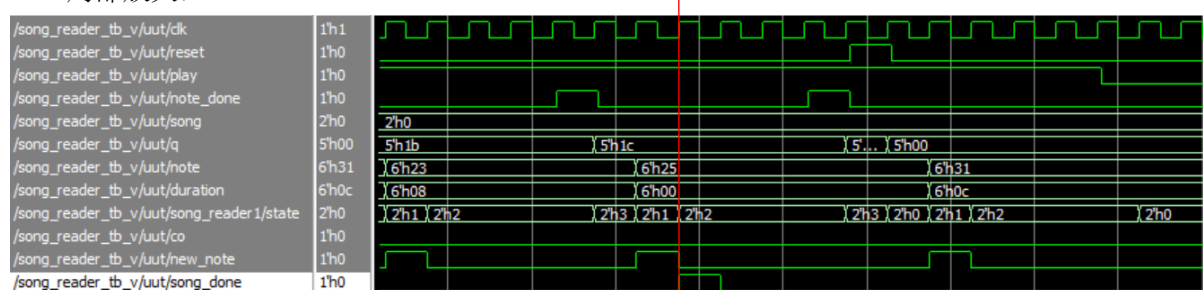

直线处：时钟上升沿到来时，reset=0，play=1，duration=0，输出 song\_done=1，表示歌曲播放结束，song\_done 脉冲宽度为一个时钟周期。



算法流程图设计如下图所示：

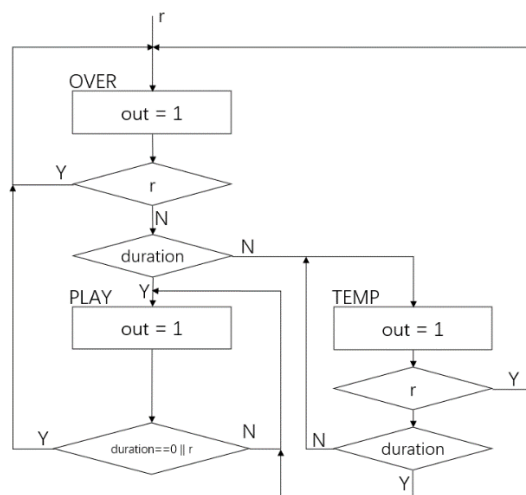

代码如下所示：

```

//判断是否结束模块
module is_over (
    clk,
    duration,    //音符长度
    r,          //co 与此连接，32 个音符是否播放完
    out         //song_done
);
    parameter OVER = 0, PLAY = 1, TEMP = 2;
    input clk, r;
    input [5:0] duration;
    output reg out;
    reg [1:0] state = PLAY, nextstate;
    //第一段-时序电路：D 寄存器
    always @(posedge clk) begin
        state = nextstate;
    end
    //第二段-组合电路：下一状态和输出电路
    always @(*) begin
        out = 0;    //默认为 0
        case (state)
            OVER:begin
                out = 1;
                if(r) nextstate = OVER;
                else begin
                    if(duration) nextstate = PLAY;
                    else nextstate = TEMP;
                end
            end
            PLAY:begin
                out = 1;
                if(duration == 0 || r) nextstate = OVER;
                else nextstate = TEMP;
            end
            TEMP:begin
                out = 1;
                if(r) nextstate = OVER;
                else if(duration) nextstate = PLAY;
                else nextstate = TEMP;
            end
        endcase
    end
end

```

```


        if(duration == 0 || r) begin nextstate = OVER; end
        else begin
            nextstate = PLAY;
        end
    end
    TEMP:begin
        if(r) nextstate = OVER;
        else begin
            if(duration != 0) nextstate = PLAY;
            else nextstate = TEMP;
        end
    end
    default: nextstate = TEMP;
endcase
end
endmodule

```

(2) 验收时，唐奕老师说音乐节奏整体偏快一些，当时一时间也无法分析出什么原因，写实验报告分析波形时，发现了我认为的原因，duration\_to\_load 表示音符该持续的长度，q 为音符节拍计数器的计数值，下图中 duration\_to\_load=h0A，因此 q 应当从 0 开始计数完整的 10 个数，即 9 应当完整计数，而图中当 q=9，timer 即发出 timer\_done=1，后续控制器复位 timer，导致整个音符持续时间缩短近 1/10。基于上述分析，最简单的方法仅需将 timer.v 稍作修改，

将 assign done = (q == count\_number-1); 一句修改为 assign done = (q == count\_number); ，修改后的结果因当是完整的音符长度加 2 个 clk 时钟周期，而时钟周期极小可以忽略。

如下所示：

 

```

module timer(clk, r, en, done, count_number);
    parameter n = 2;
    parameter counter_bits=1; //参数 counter_bits 表示计数的位数
    input clk, r, en;
    input[counter_bits-1:0] count_number;
    output done;
    reg [counter_bits-1:0] q;

    assign done = (q == count_number-1);
    always @(posedge clk)
        begin
            if(r) q = 0;
            else if(en) q = q+1;
            else q = q;
        end
endmodule

```